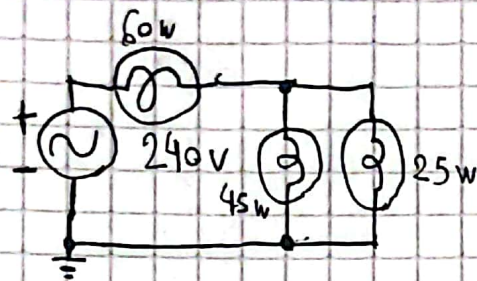


1-

A) $60W + 45W + 25W = 130W$



B) $V_{AR} = 0W$

$V_A = \sqrt{W^2 + V_{AR}^2}$

$V_A = \sqrt{130^2}$

$V_A = 130$

$V \cdot I = W$
 $P = V \cdot I$
 $\frac{W}{V} = I$
 $\frac{W}{I} = V$

Energia resistor

potencia resistor

$E_R = P \cdot t$

C) $\frac{130W}{240V} = 542mA$

D) $\frac{60W}{542mA} = 110,77V$
 $\frac{110,77V}{542mA} = 204,37\Omega$

$1 \text{ ciclo} = \frac{1}{f}$

Fator de potencia

$\frac{W}{VA} = F_p$

E) $240V - 110,77V = 129,23V$

$45W = 129,23V \cdot I_1$

$25W = 129,23V \cdot I_2$

$I_1 = \frac{45W}{129,23V} = 348mA$

$I_2 = \frac{25W}{129,23V} = 193mA$

$\frac{129,23V}{348mA} = 371,12\Omega$

$\frac{129,23V}{193mA} = 668\Omega$



$Z_T = 3\Omega + j(9\Omega - 5\Omega)$

$Z_T = 5\Omega \angle 53,13^\circ$

$I_T = \frac{50V}{5\Omega \angle 53,13^\circ} = 10A$

G) $P_{AR} = 300VA$
 $P_{Acap} = 500VA$
 $P_{Aind} = 900VA$
 $S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2}$

A) $P_R = 10A^2 \cdot 3\Omega = 300W$

potencia aparente

potencia ativa
 $P_T = P_A + P_{potencia\ ativa}$

J) $W_T = 300W = P_T$
 $V_{AR} = 400VA = Q_T$
 $V_{AT} = 500VA = S_T$

b) $P_{Acap} = 10A^2 \cdot 5\Omega = 500VA$

potencia reativa


$P_{Aind} = 10A^2 \cdot 9\Omega = 900VA$

$Q_T = P_{Aind} - P_{Acap}$

$Q_T = 900VA - 500VA = 400VA$

$F_p = \frac{300W}{500VA} = 0,6$

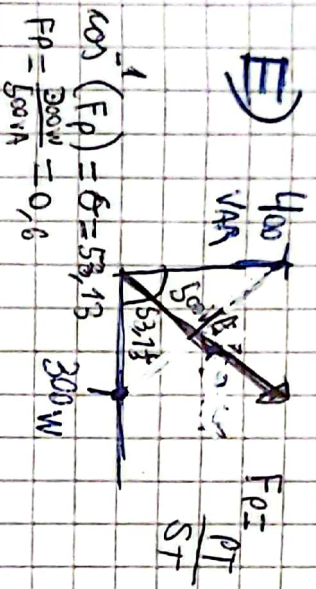Volts-ampere $S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = \sqrt{300W^2 + 400VA^2} = 500VA$



$F_P = \frac{P_T}{S_T}$
 $300W \cdot \frac{1}{60Hz} = E_A = 5V$
 $\frac{1}{60Hz} = 0.016$

Energy del capacitor

$E_C = C \cdot \frac{V^2}{2}$


$\cos(\phi) = 0.8 = 53.13$
 $F_P = \frac{300W}{376.99} = 0.8$
 $\phi) U = 2 \cdot \pi \cdot 60Hz = 376.99$
 $C = \frac{1}{\omega \cdot 5} = 530 \mu F$
 $R_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$
 $E_{XC} = 530 \mu F \cdot \frac{50V^2}{2} = 0.668$
 $U = 2 \cdot \pi \cdot F$

$E_{XL} = L \cdot \frac{I^2}{2}$

$R_L = \omega \cdot L$


$E_{XL} = 23.87mH \cdot \frac{10A^2}{2} = 1.19J$

3-4

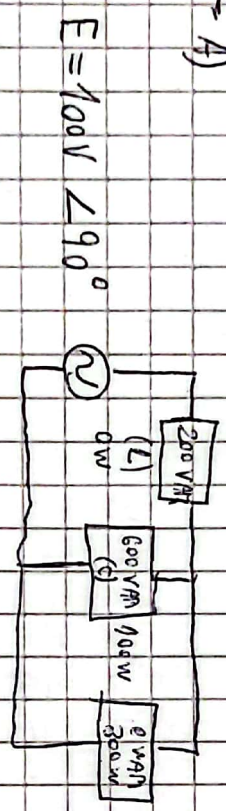


factor de potencia

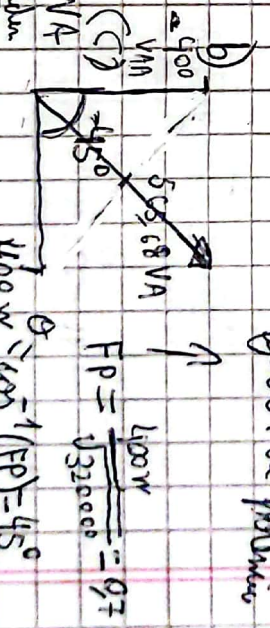$A) P_T = 300W + 100W = 400W$
 $Q_T = 200VA_R - 600VA_C = -400VA_R$
 $S_T = \sqrt{400^2 + 400^2} = 565.68VA$



$\phi) I = \frac{S_T}{V} = \frac{565.68VA}{100V} = 5.6568A$
 $\theta = \cos^{-1}(F_P) = 45^\circ$

4-

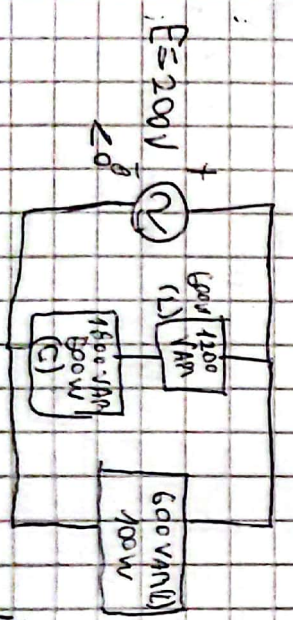


$A) P_T = 600W + 500W + 100W = 1200W$
 $Q_T = 1200VA_R + 600VA_C - 1800VA_R = 0VA_R$
 $S_T = \sqrt{1200^2} = 1200VA$

$b) \frac{P_T}{S_T} = \frac{1200W}{1200VA} = 1 = F_P$
 $\phi) I = \frac{S_T}{V} = \frac{1200VA}{200V} = 6A$


5-

$$E = 50V \angle 60^\circ$$

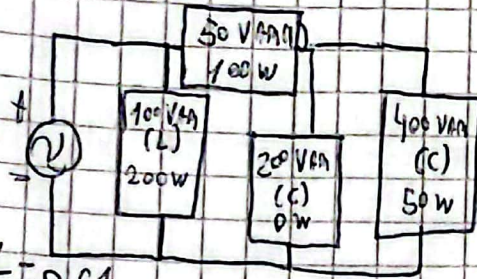

$$b) F_p = \frac{P_T}{S_T} = \frac{350W}{570VA} = 0,61$$
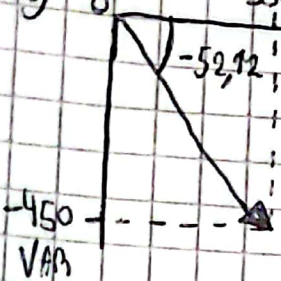
$$c) \theta = \cos^{-1} F_p = 52,12^\circ$$



$$A) P_T = 200W + 100W + 50W = 350W$$

$$Q_T = 50V AN + 100V AN - 200V AN - 400V AN = -450V AN (C)$$

$$S_T = \sqrt{350^2 + 450^2} = 570VA$$

$$d) I_F = \frac{S_T}{V} = \frac{570VA}{50V \angle 60^\circ} = 11,4A \angle -112,12^\circ$$

6-

$$E = 60V \angle 30^\circ$$



$$A) P_R = \frac{V^2}{20\Omega} = 180W$$

$$b) P_{XL} = 0 \text{ es inductor}$$

$$Q_R = 0 \text{ es resistor}$$

$$P_{XL} = \frac{V^2}{10\Omega} = 360V AN$$

$$S_R = \sqrt{180^2} = 180VA$$

$$S_{XL} = \sqrt{360^2} = 360VA$$

$$d) I = \frac{S_T}{V} = \frac{1121,6 \angle 58,86^\circ}{60V \angle 30^\circ} = 18,7A \angle 28,86^\circ$$


$$c) P_T = 180W + 400W = 580W$$

$$Q_T = 600V AN + 360V AN = 960V AN$$

$$S_T = \sqrt{580^2 + 960^2} = 1121,6 = \sqrt{1254000}$$

$$F_p = \frac{P_T}{S_T} = 0,52$$

$$\theta = \cos^{-1} F_p = 58,86^\circ$$

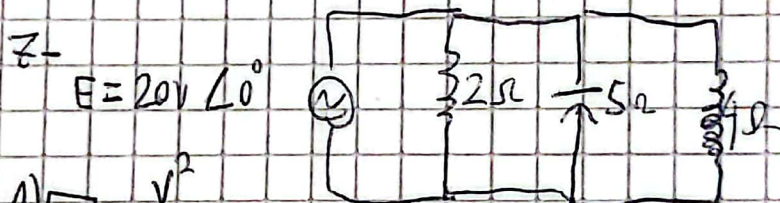

$$A) P_R = \frac{V^2}{2\Omega} = 200W$$

$$b) Q_R = 0V AN \text{ es resistor}$$

$$P_C = \frac{V^2}{5\Omega} = 80W \text{ es capacitor}$$

$$Q_C = \frac{V^2}{5\Omega} = 80V AN$$

$$P_L = \frac{V^2}{4\Omega} = 100W \text{ es inductor}$$

$$Q_L = \frac{V^2}{4\Omega} = 100V AN$$

$$c) S_R = 200VA$$

$$d) P_T = 200W$$

$$Q_T = 100V AN - 80V AN = 20V AN$$

$$S_T = \sqrt{200^2 + 20^2} = 201VA$$

$$F_p = \frac{P_T}{S_T} = 1 = \frac{200}{201}$$



$$f) I_F = \frac{S_T}{V} = \frac{201VA \angle 5,71^\circ}{20V \angle 0^\circ} = 10,05A \angle 5,71^\circ$$

$$S_C = 80VA$$

$$S_L = 100VA$$